

华中科技大学  
人工智能与自动化学院

# 多功能数字钟设计

彭杨哲

U201914634

2021 年 6 月 3 日

## 1 实验目的

- 掌握可编程逻辑器件的应用开发技术——设计输入、编译、仿真和器件编程。
- 熟悉 EDA 软件的使用。
- 掌握 Verilog HDL 设计方法。
- 分模块、分层次数字系统设计。

## 2 实验元器件

ISE 14.3 软件
FPGA 实验开发装置

Table 1: 实验元器件

## 3 实验原理

### 3.1 数字钟电路的设计思路

#### 3.1.1 时分秒计数器的设计


分和秒计数器都是模  $M=60$  的计数器, 时计数器为一个 24 进制计数器. 即当数字钟运行到 23 时 59 分 59 秒时, 秒的个位计数器再输入一个秒脉冲时, 数字钟应自动显示为 00 时 00 分 00 秒

数字钟的整体设计框图如图1所示

可以将整个数字钟的设计分为几个模块:

- 时钟分频模块
- 计时, 校时模块
- 7 段数码管动态显示模块

而提高部分的内容则在基本功能的基础上进行相应的添加即可

 

在此模块中,通过对 B8 管脚对应的板载 50MHz 晶振进行分频,可以得到所需脉冲信号.首先,对 50MHz 信号进行 50K 次分频,得到 1KHz 扫描信号,此信号将用于数码管动态显示模块中进行动态显示;然后再对得到的 1KHz 扫描信号进行 1K 次分频,得到 1Hz 扫描信号

此模块的设计框图如图2所示, 其中, 秒, 分计时, 时计时均为 8 位 8421BCD 码表示的数字, 用于之后的显示模块.

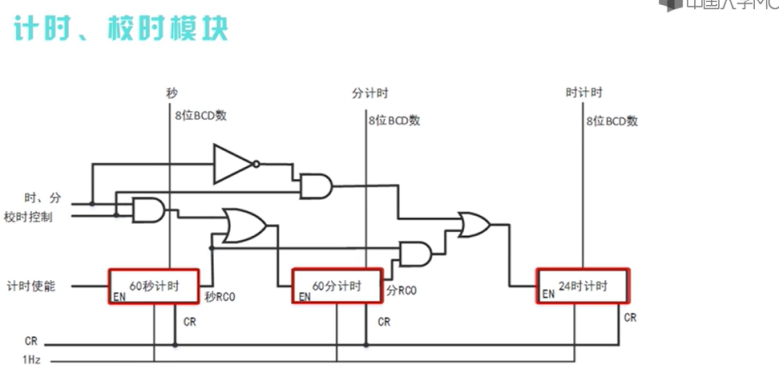


Figure 2: 计时校时模块设计框图

### 3.1.4 数码管动态显示模块的设计

此模块的设计框图如图3所示, 其中, 为了适应本实验中所提供的 FPGA 板载资源, 需要进行适当的调整, 将模六计数器变为模四计数器, 6 路 4 位复用器变为 4 路 4 位复用器, 3-8 译码器的输出只连接 4 个 7 段数码管.

其中 3-8 译码器 (也可以只使用一个 2-4 译码器) 的输出作为位码, 用于选择哪一个 7 段数码管亮, 而 BCD-7 段数码管译码器的输出作为段码, 用于控制 7 段数码管如何亮.

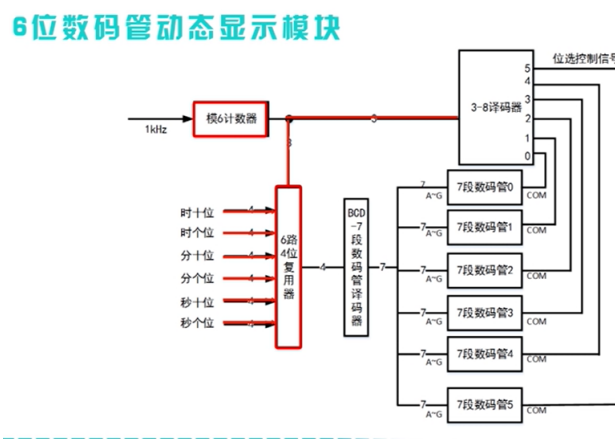


Figure 3: 动态显示模块设计框图

### 3.1.5 12/24 小时进制切换模块的设计

本模块的设计框图如图4所示, 此模块的输入为 bcd 码表示的小时数字和当前是否为 24 小时进制, 输出为当前是否为 12 小时进制下的早上和经过调整后的小时输出数字.

## 4 实验内容


#### 1. 基本功能 (必做)

- 显示时分秒
- 小时为 24 进制, 分秒为 60 进制
- 能调整小时, 分钟时间

#### 2. 提高部分 (选做)

小时为 12/24 进制可切换

## 12/24小时制切换模块

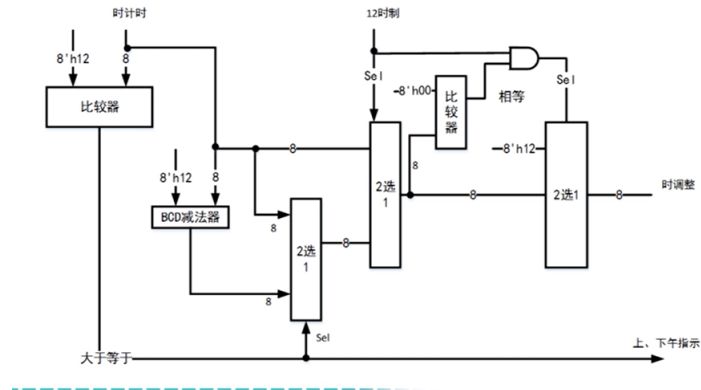

显示模块和仿电台报时模块有影响

Figure 4: 12/24 小时进制切换模块设计框图

## 5 实验结果及分析

### 5.1 实验源码

#### 5.1.1 最顶层模块

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module top(
3      input clk_50m,
4      input cr,
5      input en_clock,
6      input hour_adjust,
7      input min_adjust,
8      input is_24_hours,
9      output [3:0] pos,
10     output [6:0] seg,
11     output [6:0] second_out,
12     output is_am
13 );
14 wire clk_1k,clk_1hz;
15 clock_div u_clock(clk_50m,cr,clk_1k,clk_1hz);
16 wire [3:0] bcd_su,bcd_st,bcd_mu,bcd_mt,bcd_hu,bcd_ht;
17 clock_adjust u_clk_adjust(clk_1hz,hour_adjust,
18 min_adjust,cr,bcd_su,bcd_st,bcd_mu,bcd_mt,bcd_hu,bcd_ht);
19 assign second_out={bcd_st,bcd_su};
20 wire [3:0] bcd_ht_disp,bcd_hu_disp;
21 day24_12 u_day24_12(bcd_ht,bcd_hu,is_24_hours,
22 is_am,bcd_ht_disp,bcd_hu_disp);
23 scan_disp u_scan_disp(clk_1k,cr,en_clock,bcd_ht_disp,

```

```

24     bcd_hu_disp,bcd_mt,bcd_mu,seg,pos);
25 endmodule

```

### 5.1.2 分频模块

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module clock_div(
3      input clk_50m,
4      input cr,
5      output reg clk_1k,
6      output reg clk_1hz
7  );
8      reg [15:0] counter_1k;
9      reg [8:0] counter_1hz;
10
11     always@(posedge clk_50m or negedge cr)
12     begin
13         if(!cr)
14             begin
15                 counter_1k<=16'h0000;
16                 clk_1k <=1'b0;
17             end
18         else
19             begin
20                 if (counter_1k==(16'd24999))
21                     begin
22                         counter_1k<=0;
23                         clk_1k<=~clk_1k;
24                     end
25                 else
26                     counter_1k<=counter_1k+1;
27             end
28     end
29
30     always@(posedge clk_1k or negedge cr)
31     begin
32         if(!cr)
33             begin
34                 counter_1hz<=9'd0;
35                 clk_1hz<=1'b0;
36             end
37         else
38             begin
39                 if(counter_1hz==(9'd4999))
40                     begin
41                         counter_1hz<=0;
42                         clk_1hz<=~clk_1hz;
43                     end
44                 else

```

```

45         counter_1hz<=counter_1hz+1;
46     end
47 end
48
49 endmodule

```

### 5.1.3 计时调时模块

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module clock_adjust(
3      input clk,
4      input hour_adjust,
5      input min_adjust,
6      input cr,
7      output [3:0] bcd_su,
8      output [3:0] bcd_st,
9      output [3:0] bcd_mu,
10     output [3:0] bcd_mt,
11     output [3:0] bcd_hu,
12     output [3:0] bcd_ht
13 );
14     wire m_en,h_en,rco_s,rco_m;
15     assign m_en=rco_s | min_adjust;
16     assign h_en=(rco_s&rco_m) | hour_adjust;
17
18     c60 second(clk,1'b1,cr,rco_s,bcd_st,bcd_su);
19     c60 minute(clk,m_en,cr,rco_m,bcd_mt,bcd_mu);
20     c24 hour(clk,h_en,cr,bcd_hu,bcd_ht);
21
22 endmodule

```

### 5.1.4 7 段数码管动态显示模块

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module scan_disp(
3      input clk,
4      input cr,
5      input en,
6      input [3:0] ch0,
7      input [3:0] ch1,
8      input [3:0] ch2,
9      input [3:0] ch3,
10     output [6:0] seg,
11     output [3:0] pos
12 );
13     wire rco;
14     wire [3:0] bcd_sel,bcd_data;

```

```

15     c4 u_c4(clk,en,cr,rco,bcd_sel);
16     mux4_1 u_mux(ch0,ch1,ch2,ch3,bcd_sel,bcd_data);
17     posdecode u_pos(bcd_sel,pos);
18     bcd_7seg u_seg(bcd_data,seg);
19
20 endmodule

```

### 5.1.5 选做部分:12-24 进制切换模块

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module day24_12(
3      input  [3:0] bcd_ht,
4      input  [3:0] bcd_hu,
5      input  is_24_hours,
6      output is_am,
7      output [3:0] bcd_ht_out,
8      output [3:0] bcd_hu_out
9  );
10
11  wire [7:0] hour, hour_out;
12  assign hour={bcd_ht,bcd_hu};
13  assign hour_out={bcd_ht_out,bcd_hu_out};
14  assign is_am=(hour<8'h13 & ~is_24_hours);
15  assign need_substract=(hour>8'h12 & ~is_24_hours);
16  assign bcd_ht_out=bcd_ht-need_substract*1;
17  assign bcd_hu_out=bcd_hu-need_substract*2;
18
19 endmodule

```

### 5.1.6 管脚约束文件

```

1  NET "clk_50m" LOC = B8;
2  NET "seg[6]" LOC = M12;
3  NET "seg[5]" LOC = L13;
4  NET "seg[4]" LOC = P12;
5  NET "seg[3]" LOC = N11;
6  NET "seg[2]" LOC = N14;
7  NET "seg[1]" LOC = H12;
8  NET "seg[0]" LOC = L14;
9
10 NET "pos[3]" LOC = K14;
11 NET "pos[2]" LOC = M13;
12 NET "pos[1]" LOC = J12;
13 NET "pos[0]" LOC = F12;
14
15 NET "cr" LOC = E2;
16 NET "en_clock" LOC = F3;

```



```

17 NET "hour_adjust" LOC = G3;
18 NET "is_24_hours" LOC = K3;
19 NET "min_adjust" LOC = B4;
20 NET "second_out[6]" LOC = P4;
21 NET "second_out[5]" LOC = N4;
22 NET "second_out[4]" LOC = N5;
23 NET "second_out[3]" LOC = P6;
24 NET "second_out[2]" LOC = P7;
25 NET "second_out[1]" LOC = M11;
26 NET "second_out[0]" LOC = M5;
27 NET "is_am" LOC=G1;
28 #Created by Constraints Editor (xc3s100e-cp132-4) - 2021/05/28
29 NET "clk_50m" TNM_NET = "clk_50m";
30 TIMESPEC TS_clk_50m = PERIOD "clk_50m" 20 ns HIGH 50 %;
31
32 # PlanAhead Generated physical constraints

```

## 5.2 仿真测试代码

### 5.2.1 秒计数器仿真

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module second_sim;
3
4      // Inputs
5      reg clk;
6      reg en;
7      reg cr;
8
9      // Outputs
10     wire rco;
11     wire [3:0] bcd_t;
12     wire [3:0] bcd_u;
13
14     // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
15     c60 uut (
16         .clk(clk),
17         .en(en),
18         .cr(cr),
19         .rco(rco),
20         .bcd_t(bcd_t),
21         .bcd_u(bcd_u)
22     );
23     parameter PERIOD = 10;
24
25     always begin
26         clk = 1'b0;
27         #(PERIOD/2) clk = 1'b1;
28         #(PERIOD/2);

```

```

29     end
30
31     initial begin
32         // Initialize Inputs
33         clk = 0;
34         en = 0;
35         cr = 0;
36
37         // Wait 100 ns for global reset to finish
38         #100;
39
40         // Add stimulus here
41         en=1;
42         cr=1;
43         #5000;
44     end
45
46 endmodule

```

### 5.2.2 24 进制计数器仿真

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module c24_sim;
3
4      // Inputs
5      reg clk;
6      reg en;
7      reg cr;
8
9      // Outputs
10     wire [3:0] bcd_u;
11     wire [3:0] bcd_t;
12
13     // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
14     c24 uut (
15         .clk(clk),
16         .en(en),
17         .cr(cr),
18         .bcd_u(bcd_u),
19         .bcd_t(bcd_t)
20     );
21     parameter PERIOD = 10;
22
23     always begin
24         clk = 1'b0;
25         #(PERIOD/2) clk = 1'b1;
26         #(PERIOD/2);
27     end
28

```

```

29  initial begin
30      // Initialize Inputs
31      clk = 0;
32      en = 0;
33      cr = 0;
34
35      // Wait 100 ns for global reset to finish
36      #100;
37
38      // Add stimulus here
39      en=1;
40      cr=1;
41      #5000;
42  end
43
44  endmodule

```

### 5.2.3 分频模块仿真

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module clk_div_sim;
3
4      // Inputs
5      reg clk_50m;
6      reg cr;
7
8      // Outputs
9      wire clk_1k;
10     wire clk_1hz;
11
12     // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
13     clock_div uut (
14         .clk_50m(clk_50m),
15         .cr(cr),
16         .clk_1k(clk_1k),
17         .clk_1hz(clk_1hz)
18     );
19
20     parameter PERIOD = 10;
21
22     always begin
23         clk_50m = 1'b0;
24         #(PERIOD/2) clk_50m = 1'b1;
25         #(PERIOD/2);
26     end
27
28     initial begin
29         // Initialize Inputs
30         clk_50m = 0;

```

```

31     cr = 0;
32
33     // Wait 100 ns for global reset to finish
34     #100;
35
36     // Add stimulus here
37     cr=1;
38     #1000;
39
40     end
41
42 endmodule

```

#### 5.2.4 计时, 调时模块仿真

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module clk_adjust_sim;
3
4      // Inputs
5      reg clk;
6      reg hour_adjust;
7      reg min_adjust;
8      reg cr;
9
10     // Outputs
11     wire [3:0] bcd_su;
12     wire [3:0] bcd_st;
13     wire [3:0] bcd_mu;
14     wire [3:0] bcd_mt;
15     wire [3:0] bcd_hu;
16     wire [3:0] bcd_ht;
17
18     // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
19     clock_adjust uut (
20         .clk(clk),
21         .hour_adjust(hour_adjust),
22         .min_adjust(min_adjust),
23         .cr(cr),
24         .bcd_su(bcd_su),
25         .bcd_st(bcd_st),
26         .bcd_mu(bcd_mu),
27         .bcd_mt(bcd_mt),
28         .bcd_hu(bcd_hu),
29         .bcd_ht(bcd_ht)
30     );
31     // Note: CLK must be defined as a reg when using this method
32
33     parameter PERIOD = 10;
34

```

```

35     always begin
36         clk = 1'b0;
37         #(PERIOD/2) clk = 1'b1;
38         #(PERIOD/2);
39     end
40
41     initial begin
42         // Initialize Inputs
43         clk = 0;
44         hour_adjust = 0;
45         min_adjust = 0;
46         cr = 0;
47
48         // Wait 100 ns for global reset to finish
49         #10;
50
51         // Add stimulus here
52         hour_adjust=0;
53         min_adjust=0;
54         cr=1;
55         #1000000;
56
57         hour_adjust=1;
58         min_adjust=0;
59         #100;
60
61         hour_adjust=0;
62         min_adjust=1;
63         #100;
64
65         hour_adjust=1;
66         min_adjust=1;
67         #100;
68
69     end
70
71 endmodule

```

### 5.2.5 7 段数码管动态显示

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module scan_sim;
3
4      // Inputs
5      reg clk;
6      reg cr;
7      reg en;
8      reg [3:0] ch0;
9      reg [3:0] ch1;

```

```

10  reg [3:0] ch2;
11  reg [3:0] ch3;
12
13  // Outputs
14  wire [6:0] seg;
15  wire [7:0] pos;
16
17  // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
18  scan_disp uut (
19      .clk(clk),
20      .cr(cr),
21      .en(en),
22      .ch0(ch0),
23      .ch1(ch1),
24      .ch2(ch2),
25      .ch3(ch3),
26      .seg(seg),
27      .pos(pos)
28  );
29  parameter PERIOD = 10;
30
31  always begin
32      clk = 1'b0;
33      #(PERIOD/2) clk = 1'b1;
34      #(PERIOD/2);
35  end
36
37  initial begin
38      // Initialize Inputs
39      clk = 0;
40      cr = 0;
41      en = 0;
42      ch0 = 0;
43      ch1 = 0;
44      ch2 = 0;
45      ch3 = 0;
46
47      // Wait 100 ns for global reset to finish
48      #100;
49
50      // Add stimulus here
51      en=1;
52      cr=1;
53      ch0=0;
54      ch1=1;
55      ch2=2;
56      ch3=3;
57      #10000;
58
59  end
60

```

```
61 endmodule
```

### 5.2.6 选做部分: 24-12 进制切换

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  module day_24_12_sim;
3
4      // Inputs
5      reg [3:0] bcd_ht;
6      reg [3:0] bcd_hu;
7      reg is_24_hours;
8
9      // Outputs
10     wire is_am;
11     wire [3:0] bcd_ht_out;
12     wire [3:0] bcd_hu_out;
13
14     // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
15     day24_12 uut (
16         .bcd_ht(bcd_ht),
17         .bcd_hu(bcd_hu),
18         .is_24_hours(is_24_hours),
19         .is_am(is_am),
20         .bcd_ht_out(bcd_ht_out),
21         .bcd_hu_out(bcd_hu_out)
22     );
23
24     initial begin
25         // Initialize Inputs
26         bcd_ht = 0;
27         bcd_hu = 0;
28         is_24_hours = 1;
29
30         // Wait 100 ns for global reset to finish
31         #100;
32
33         // Add stimulus here
34         bcd_ht=1;
35         bcd_hu=1;
36         #100;
37
38         bcd_ht=1;
39         bcd_hu=2;
40         #100;
41
42         bcd_ht=1;
43         bcd_hu=3;
44         is_24_hours=1;
45         #100;
```

```

46
47     is_24_hours=0;
48     #100;
49
50     end
51
52 endmodule

```


## 5.3 仿真结果

### 5.3.1 计时，调时模块仿真结果


从仿真结果5(a)可以看出，当秒计数计至 59 秒时，分计数器即加一；从仿真结果5(b)可以看出，当分计数器和秒计数器计至 59 分 59 秒时，时计数器即加一；从仿真结果5(c)可以看出，当加入小时调时信号后，小时计数器开始逐秒加一，当加入分钟调时信号后，分钟计数器开始逐秒加一，当两种信号同时作用时，小时计数器和分钟计数器都同时加一



(a) 秒到分跳变

 

(b) 分到时跳变

 

(c) 调时功能仿真

Figure 5: 计时调时电路仿真结果

可见完成了调时和计时的功能.

### 5.3.2 动态显示模块仿真结果

从仿真结果6可以看出，位码随时间进行着模四的循环，与预期顺序相符，段码也进行着模四的循环，与各个通道对应的 bcd 码对应的 7 段数码管的显示信号相互对应，符合设计要求



 


Figure 6: 动态显示模块仿真结果

### 5.3.3 24/12 进制切换模块仿真结果

从仿真结果7可以看出, 当选择为 24 进制时, is\_am 输出始终为 0, 无论是否大于正午 12 点; 而当选择为 12 进制时, 当时间小于正午 12 点时, is\_am 输出为 1, 而当时间大于正午 12 点时, is\_am 输出为 0

 


Figure 7: 24/12 时制切换结果

可见完成了 24/12 进制切换的功能.

### 5.3.4 top 顶层模块仿真结果

如图8所示. 从仿真结果可以看出, 当时制转换开关变化时, 对应的段码和 is\_am 标志位也发生相应的变化. hour\_adjust 和 min\_adjust 发生相应的变化时, 相应的输出也发生相应的变化. (因为分频较多, 如果完全仿真需要持续较长时间, 具体结果可以参见附件 1 的实际烧写验证视频)

## 5.4 资源使用情况与系统模块架构图

### 5.4.1 资源使用情况

Technology Schematic 如图9所示, RTL 图如图10所示

 


Figure 8: 顶层 top 模块仿真

Device Utilization Summary			
Logic Utilization	Used	Available	Utilization
Number of Slice Flip Flops	53	1,920	2%
Number of 4 input LUTs	114	1,920	5%
Number of occupied Slices	75	960	7%
Number of Slices containing only related logic	75	75	100%
Number of Slices containing unrelated logic	0	75	0%
Total Number of 4 input LUTs	137	1,920	7%
Number used as logic	114		
Number used as a route-thru	23		
Number of bonded IOBs	26	83	30%
Number of BUFIOBs	2	24	8%
Average Fanout of Non-Clock Nets	3.25		

Figure 9: Technology Schematic

 


Figure 10: RTL 图

#### 5.4.2 系统模块架构图

如图11所示

### 5.5 代码烧写验证, 观察最终实验结果

将编写的代码烧写到 FPGA 中, 进行验证, 实验结果视频见附件 1.

可以看出, LED 处显示为 8 位 bcd 码, 其显示的数字随秒的流逝而递增, 当计数到 59 时归零, 并是分加一. 当拨动时调整开关或者分调整开关时, 相应的时或分就会随着秒的增加而递增, 实现调时功能. 而拨动 24/12 时制调整开关后, 8 位 LED 的第一个 led 便会作为是否为早上的指示灯, 且对应的小时的显示也会发生相应的调整, 当大于正午十二点时, 早上指示灯熄灭, 小时显示在相应的 24 进制的数字基础上减去 12; 当小于正午十二点时, 早上指示灯亮, 小时显示与 24 进制的数字相同.

 


Figure 11: 系统模块架构图

## 6 小结

通过此次实验,我加深了对 Verilog 语言的理解,第一次亲手实践了使用 FPGA 构成中规模数字电路,自己的仿真技能也大幅提升,对于 n 进制计数器,分频器,7 段数码管电路的动态显示,Verilog 语言的各种特性都有了更深一层的理解.

## 7 调试步骤,实验中遇到的问题,分析及解决方案

### 7.1 调试步骤

在对设计的 FPGA 电路进行调试时,我进行了下列步骤

1. 每完成一个模块后,便编写相应的测试代码对其进行仿真,检验结果是

否正确.

2. 当每个模块的测试仿真结果正确后, 再编写更高层模块的代码并进行相应的仿真.
3. 当所有模块的仿真完成后, 将代码烧写到开发板上进行验证, 得到结果.

如: 我编写了几个模块的仿真文件, bcd\_counter\_sim, c24\_sim, clk\_adjust\_sim, clk\_div\_sim, day\_24\_12\_sim, scan\_sim, second\_sim, top\_sim, 对各个模块进行了测试, 在测试完成后, 再将代码烧写到 FPGA 上, 可以发现, 在仿真正确后, 烧写后的验证结果也是正确的

## 7.2 实验中出现的問題, 分析及解决方案

在本次实验过程中, 我收集了一些常見的問題, 小结如下:

- 当文件树中出现问号文件时, 需要重新将其从文件夹中添加到工程
- 对于 Verilog 语言, reg 类型与 wire 类型有很大区别, wire 类型可以使用 assign 进行绑定, 而 reg 类型可以在 always 语句中进行异步赋值
- Verilog 语言与一般的程序语言不同, 大部分均为异步执行, 不能在 if 语句中进行 assign 或者调用模块的操作
- 当在编写 Verilog 代码时, 应先进行仿真测试, 再将其烧写到开发板中进行实际验证, 而不要一开始就直接将所有代码全部烧入开发板中, 不然即便出现错误, 也很难排查, 而且应当分模块的进行仿真测试, 先测试底层模块, 最后再测试上层模块
- 编写较大规模代码时, 设计时应当遵循自顶向下的思想, 先设计顶层模块, 再思考底层模块.